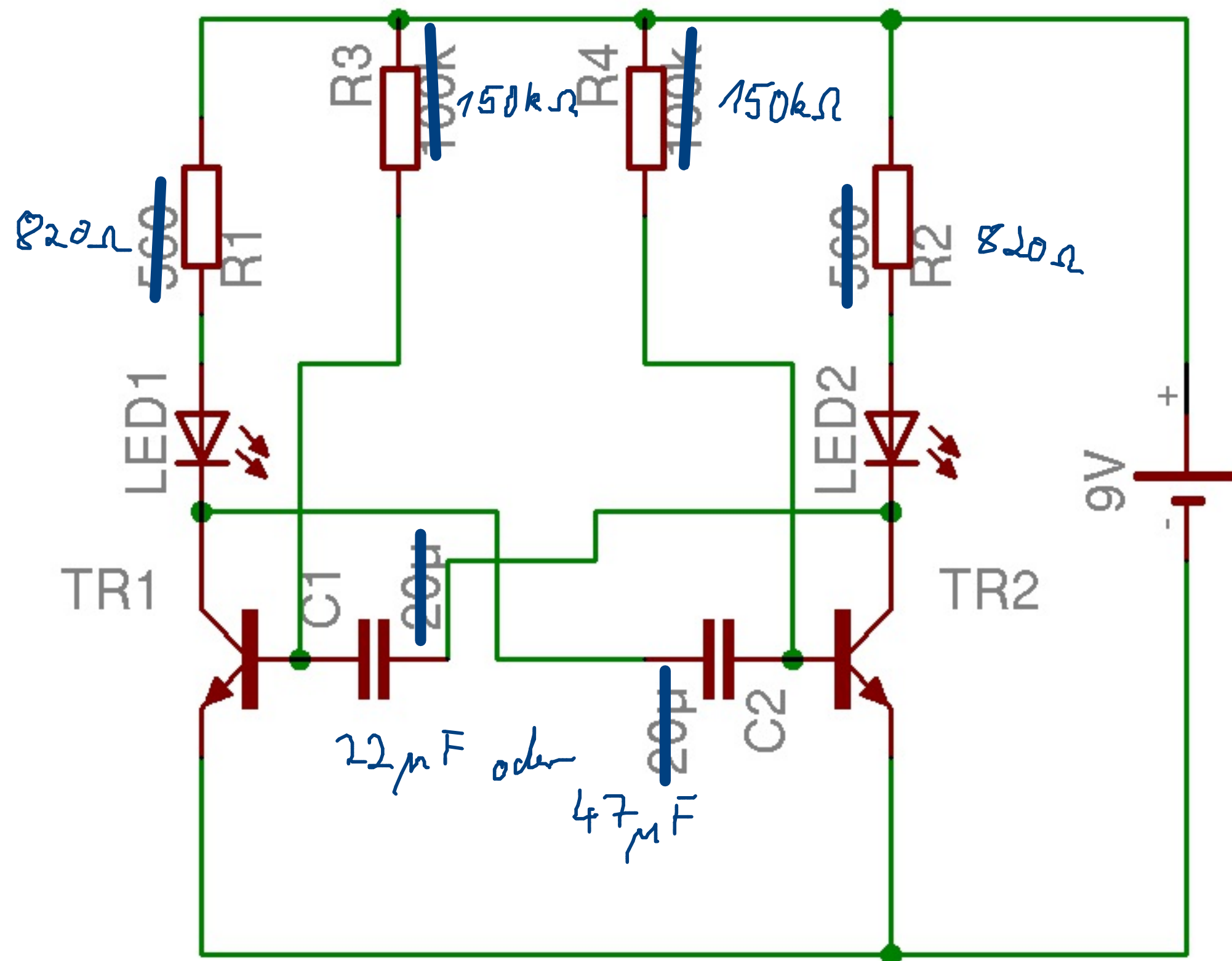


# Die Blinkschaltung



$\mu F$  = Mikrofaraad  
(von Faraday)

So sieht ein Kondensator aus:



<-- 19.11.2012