
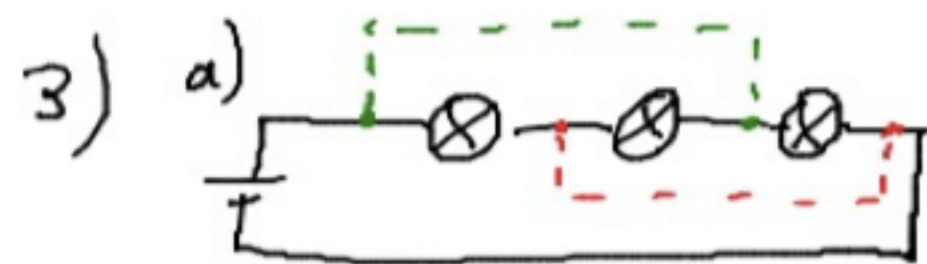
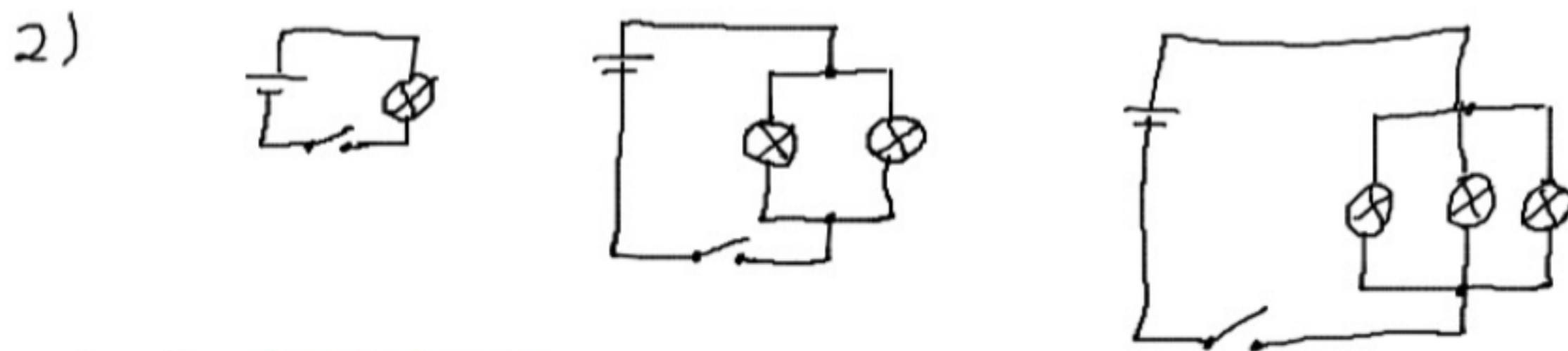


Reihen- und Parallelschaltungen

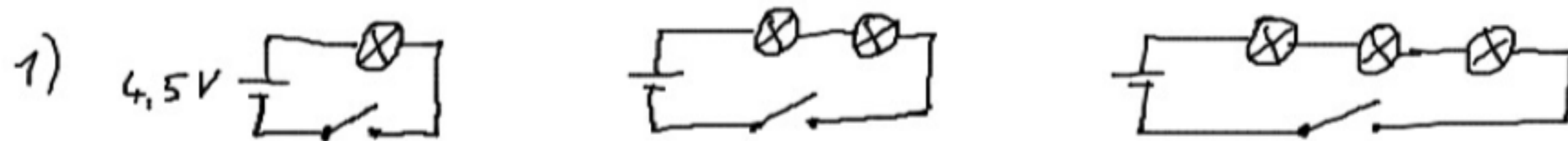

b) zusätz. Kabel
einbauen

c) zusätz. Kabel
einbauen

Für alle Phasen aller Experimente gilt: Notiere deine Beobachtungen und erkläre, was du beobachtet hast physikalisch präzise.