6bPh
Tafelbilder

Elektrizität im Alltag

Lest S. 18 und führt die dort erwähnten Experimente durch.

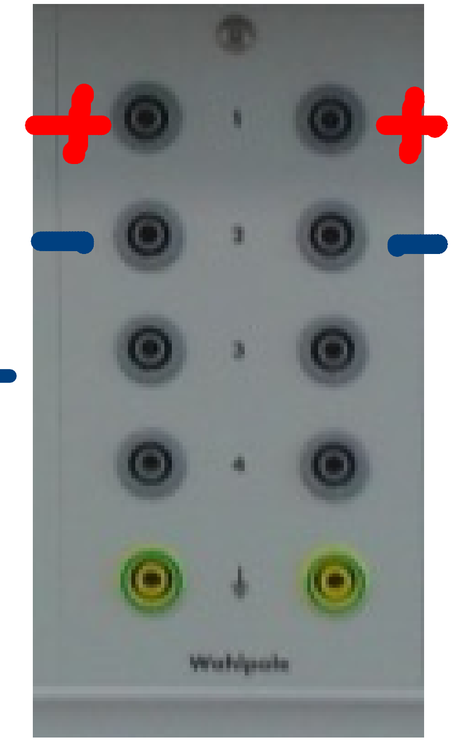

- Wechselschalter S.19/4 lesen und verstehen
- Schaltplan zeichnen
- Schaltung bauen (mit Brücken, da wir keine Wechselschalter in der Sammlung besitzen)

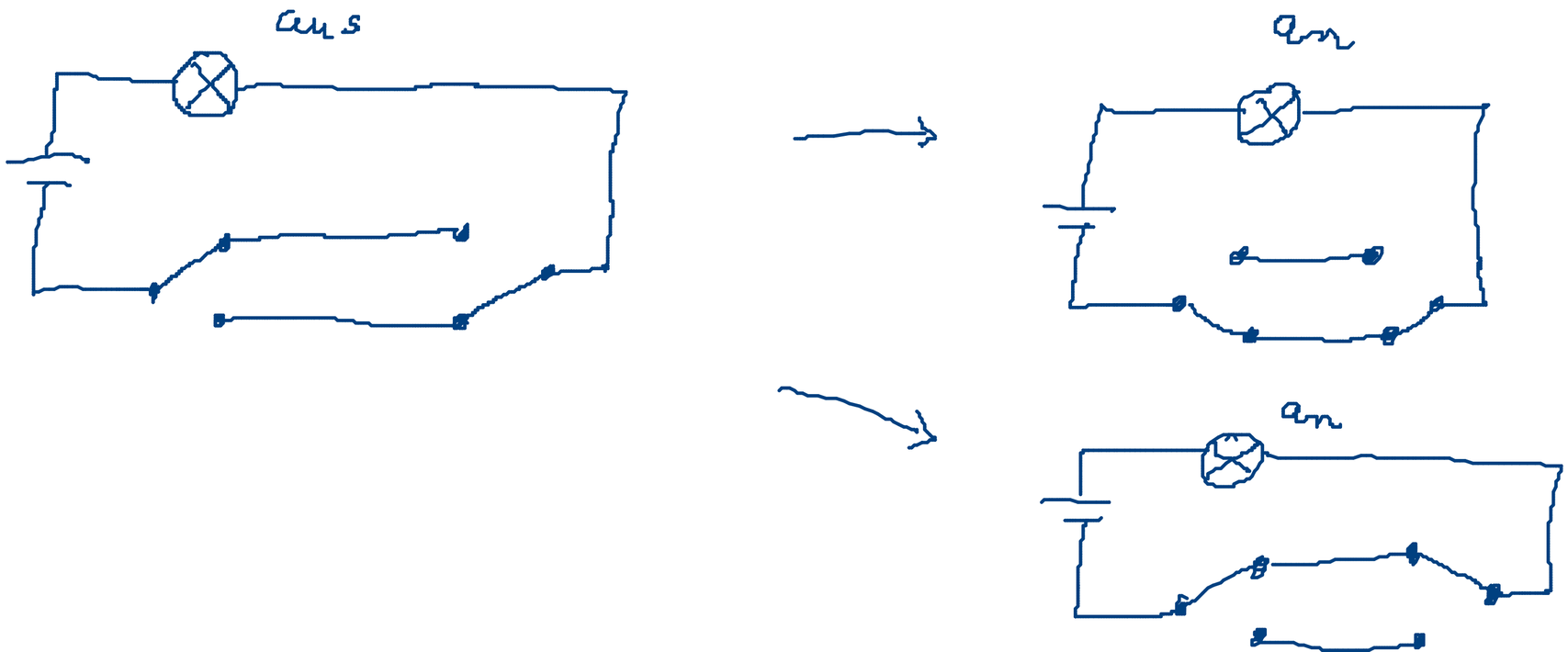

Zauberei?

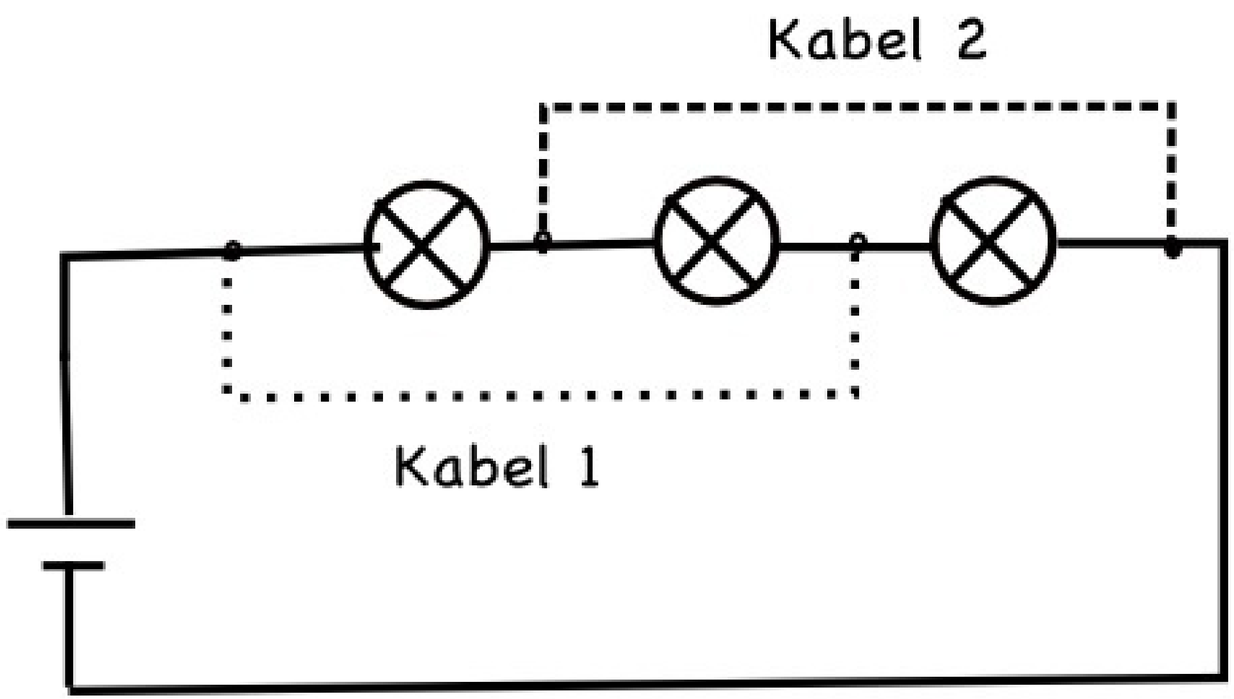

1. Reihenschaltung
2. Kabel 1 dazu
3. Kabel 2 dazu

Notiere zu jedem Schritt die Beobachtungen! Erkläre das, was du beobachtet hast!